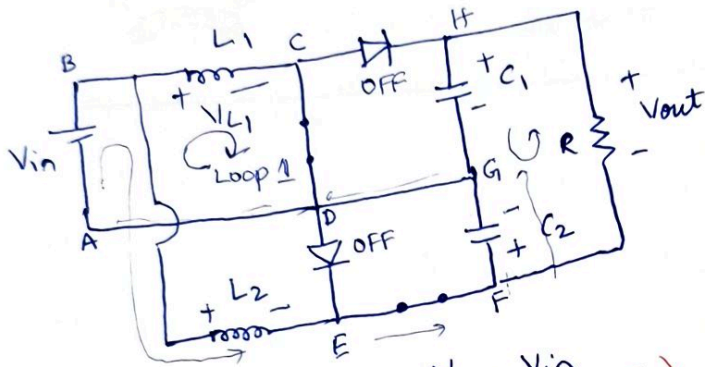


$S_1, S_2$  ON for  $[0, DT_s]$



Loop 1:  $V_{in} - V_{L1} = 0 \Rightarrow V_{L1} = V_{in}$  (0.5)  
 ABCDA

ABEFGDA:  $V_{in} - V_{L2} - V_{C2} = 0$  (0.5)  
 $\Rightarrow V_{L2} = V_{in} - V_{C2}$  (1)

HGFH:  $V_{out} - V_{C1} + V_{C2} = 0$   
 $V_{out} = V_{C1} - V_{C2}$

$\langle V_{L1} \rangle = 0$

$\Rightarrow V_{in} \times DT_s + (V_{in} - V_{C1})(1-D)T_s = 0$   
 $V_{in}D + V_{in}(1-D) - V_{C1}(1-D) = 0$   
 $V_{in} = V_{C1}(1-D)$  (1)

$V_{C1} = \frac{V_{in}}{1-D}$


$V_{out} = V_{C1} - V_{C2}$

$= \frac{V_{in}}{1-D} - \frac{V_{in}}{D}$

$V_{out} = \frac{D - (1-D)}{D(1-D)} \times V_{in}$  (1)

$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{2D-1}{D(1-D)}$

$S_1, S_2$  OFF for  $[DT_s, T_s]$

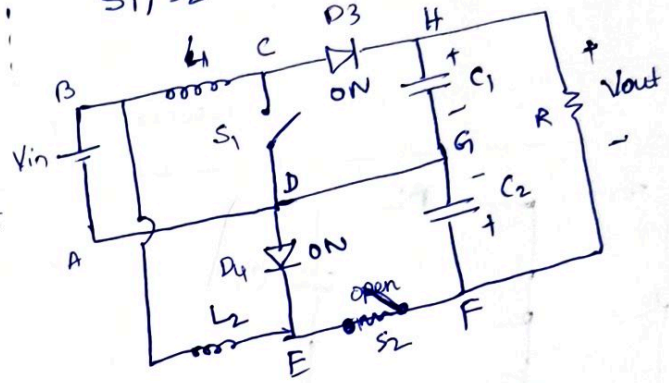

ABCHGDA:

$V_{in} - V_{L1} - V_{C1} = 0$  (0.5)  
 $V_{L1} = V_{in} - V_{C1}$

ABEDA:

$V_{in} - V_{L2} = 0$  (0.5) (1)  
 $V_{L2} = V_{in}$

$\langle V_{L2} \rangle = 0$

$(V_{in} - V_{C2})DT_s + (V_{in})(1-D)T_s = 0$   
 $V_{in}D - V_{C2}D + V_{in} - V_{in}D = 0$

$V_{in} = V_{C2}D$


$V_{C2} = \frac{V_{in}}{D}$  (1)



①

3-wire

$$V_{dc} = 100 \text{ V}$$

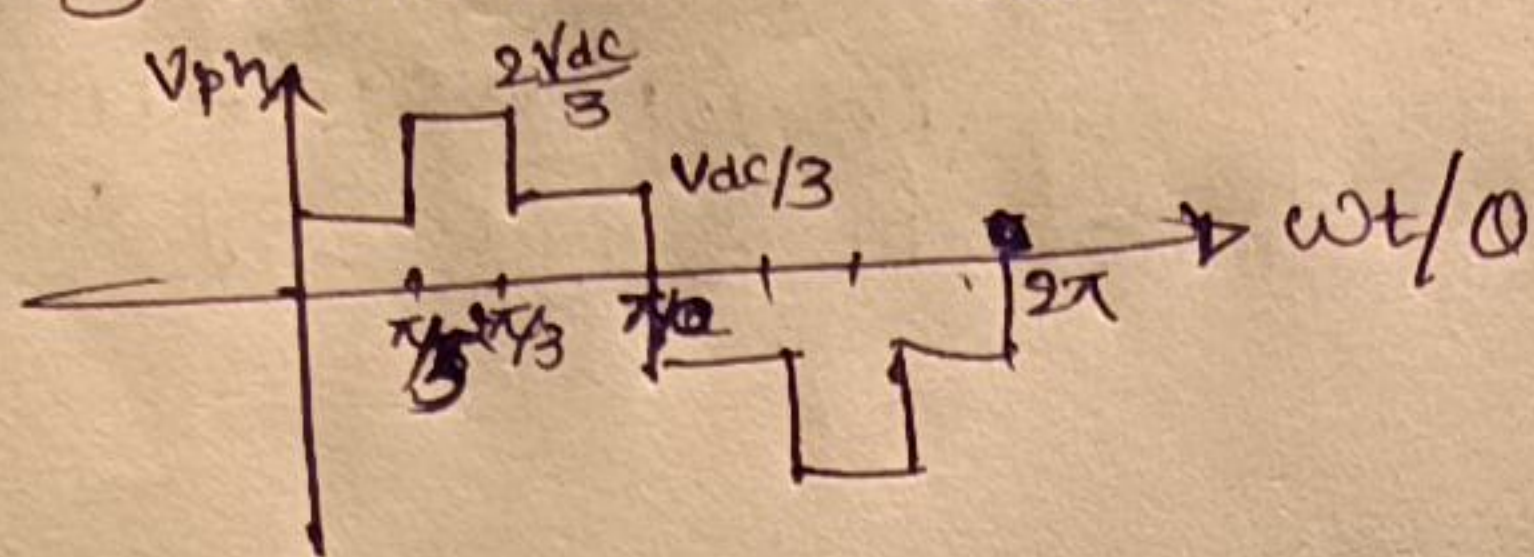

1.5


$$I_{rms} = \frac{V_{ph(rms)}}{R} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{3} V_{dc}}{R} = 4.71 \text{ A}$$

1

②

4-wire

$$V_{dc} = 100$$

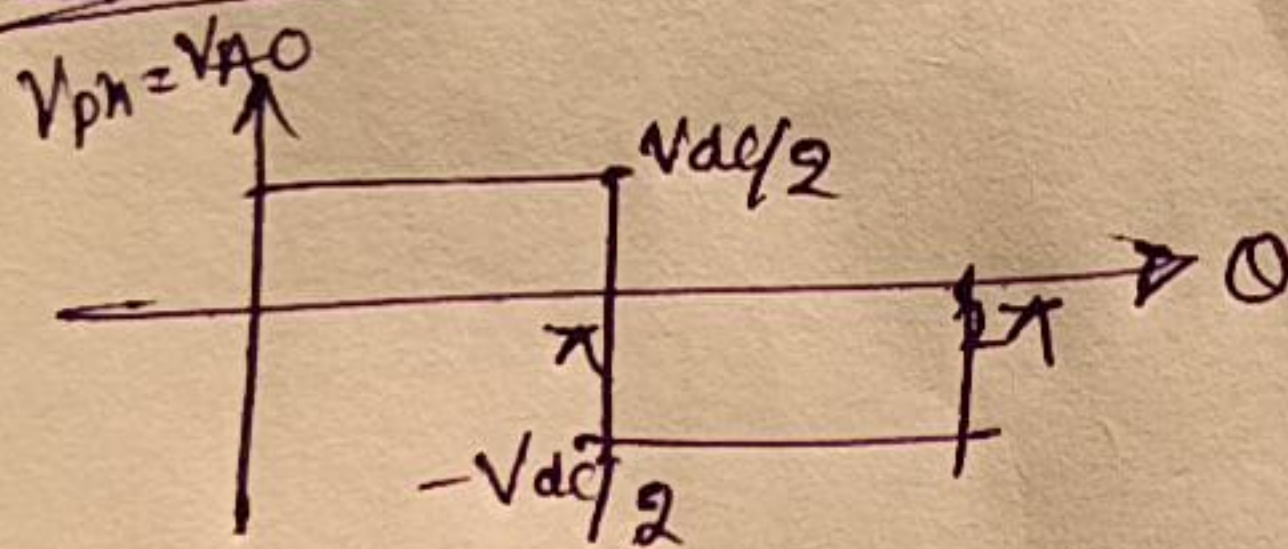

1.5

$$I_{rms} = \frac{V_{ph(rms)}}{R} = \frac{\frac{V_{dc}}{2}}{R} = 5 \text{ A}$$

1